

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Centro de Engenharias e Ciências Exatas  
Campus de Foz do Iguaçu


*Via de Dados e Unidade de  
Controle  
Arquitetura MIPS*

Prof.: Fabiana Frata Furlan Peres


Foz do Iguaçu
 
# *Via de Dados*


(Elementos essenciais para a execução de qualquer instrução)



a. Instruction memory

 


b. Program counter

 

c. Adder
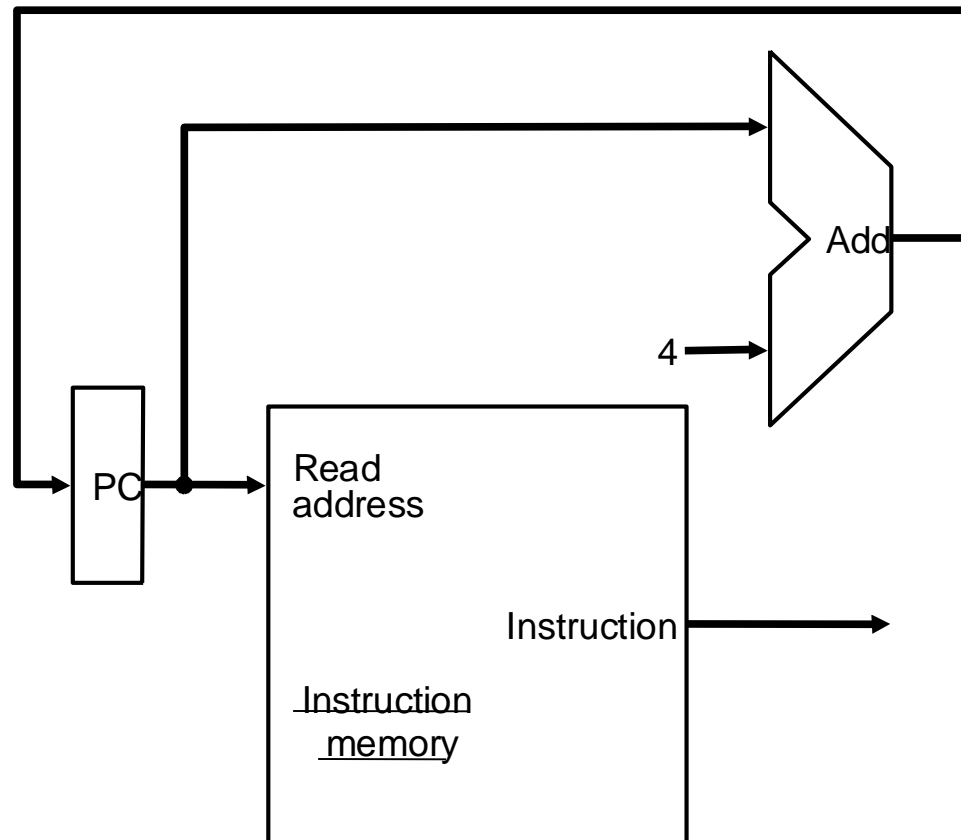
# *Via de Dados*

(Parte da via de dados usada para buscar instruções e incrementar o contador de instrução (PC))



# *Via de Dados*

(Instruções tipo R)

- **Instruções tipo R:** (*add, sub, and, or, slt, sll, srl*)

<i>op</i>	<i>rs</i>	<i>rt</i>	<i>rd</i>	<i>shamt</i>	<i>funct</i>
-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------

- **Instância de uma instrução:**


add rd, rs, rt //  $rd = rs + rt$

- **Requisitos para execução:**


- Ler o conteúdo de dois registradores (rs e rt);
- Realizar uma operação, com o conteúdo dos registradores, numa ALU (add, sub, and, ...);
- Escrever o resultado da operação em um outro registrador (rd).
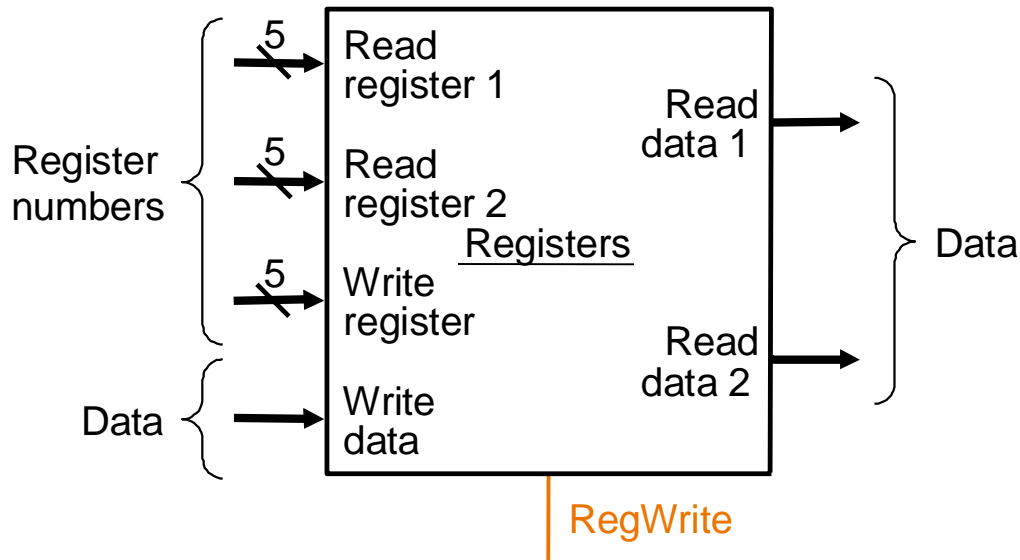
# *Via de Dados*

(Elementos adicionais para a execução de instruções tipo R)




a. Registers

 

b. ALU


# *Via de Dados*

(Parte da via de dados para a execução)

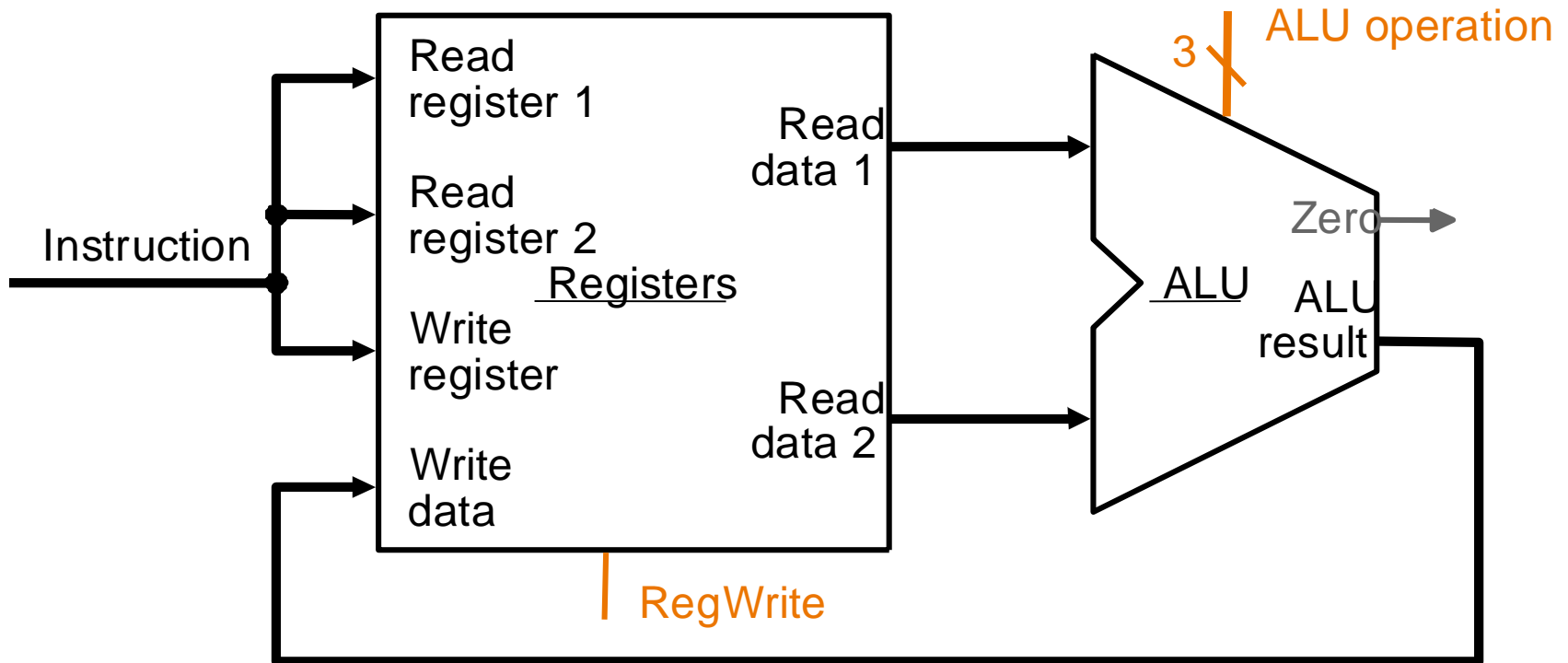

# *Via de Dados*

(Via de dados para a execução da R-type)

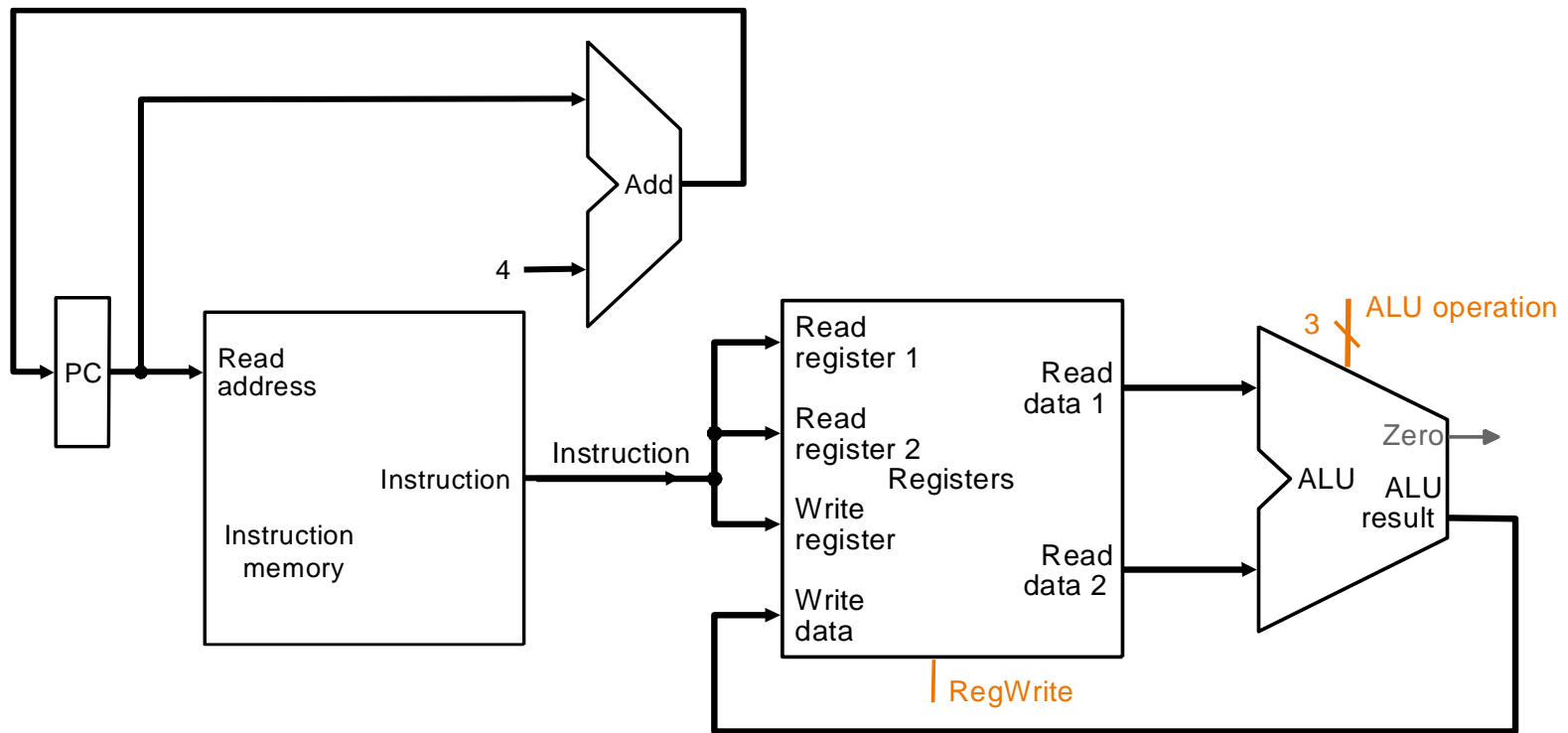

# *Via de Dados*

(Instruções tipo I - lw e sw)

## •Instrução tipo I:

op	rs	rt	address
31-26	25-21	20-16	15-0

## •Instância da instrução lw e sw:

lw rt, offset\_value(rs) //  $rt = \text{Mem}[rs + \text{offset\_value}]$

sw rt, offset\_value(rs) //  $\text{Mem}[rs + \text{offset\_value}] = rt$


## •Requisitos para execução:

- Ler o conteúdo do registrador de base (rs) e o conteúdo do registrador rt se a instrução for sw;
- Realizar a soma do registrador de base com o offset\_value utilizando a ALU para calcular o endereço da memória;
- Acessar a memória:
  - para ler o valor contido dentro do endereço calculado (se a instrução for a lw);
  - para escrever o valor contido no registrador rt no endereço calculado (se a instrução for sw)
- Escrever o valor lido da memória dentro de um registrador (rt), se a instrução for lw.



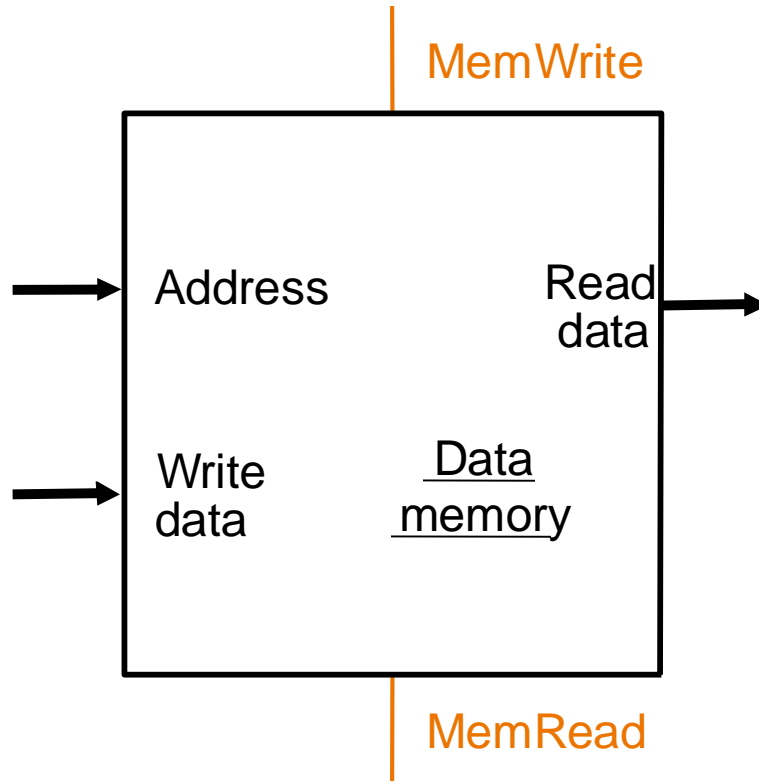
# *Via de Dados*

(Elementos adicionais para a execução da instrução lw e sw)




a. Data memory unit

 

b. Sign-extension unit
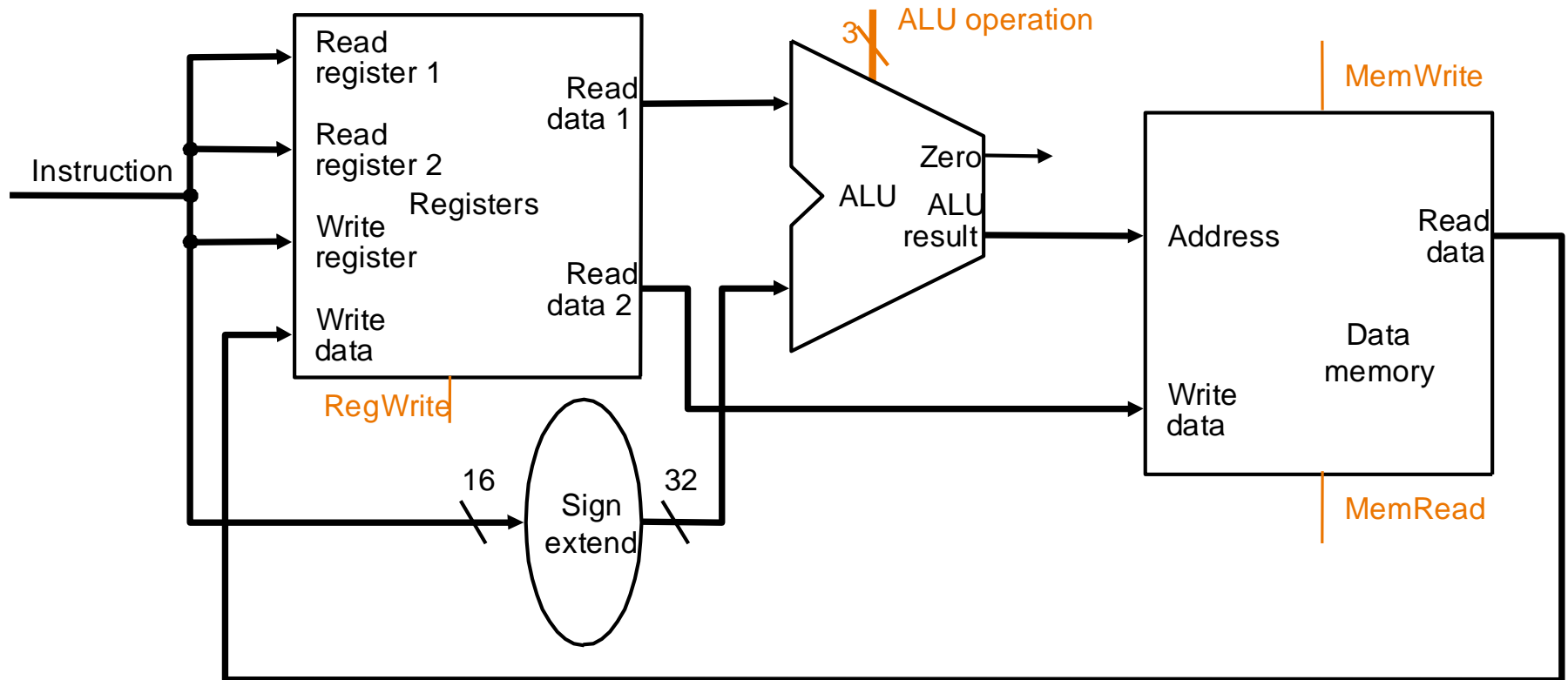
# *Via de Dados*

(Parte da via de dados para a execução das instruções lw e sw)




# *Via de Dados*

(Características das instruções beq)


- Utiliza o formato I-type
- **Instância da instrução beq:**  
beq rs, rt, offset // if rs == rt go to PC+4+offset\*4
- **Requisitos para execução:**
  - Ler o conteúdo de dois registradores (rs e rt);
  - Realizar a soma do PC +4 com o offset\*4 utilizando uma ALU para calcular o endereço da memória;
  - Subtrair o conteúdo dos registradores utilizando a ALU para verificar se são iguais;
  - Se os valores dos registradores são iguais, o novo valor de PC será o endereço calculado (PC=PC+4+offset\*4).
 
# *Via de Dados*

(Elementos adicionais para a execução da instrução beq)




a. Adder

 

b. shift left 2
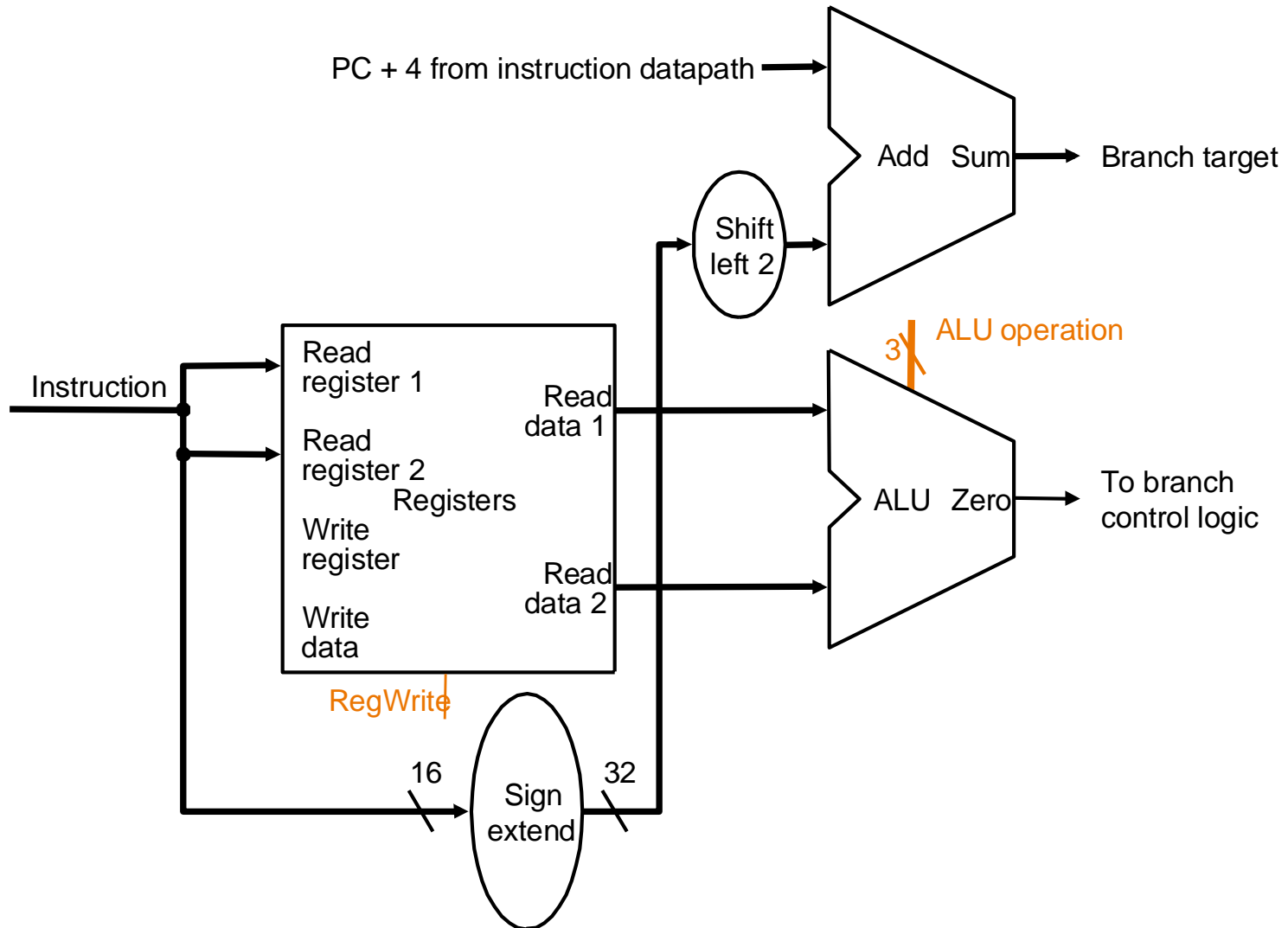
# *Via de Dados*

(Via de dados para a execução da instrução beq)



# *Via de Dados*

(Características da via de dados)

- Executa toda instrução em um ciclo de clock;
- Inclui multiplexadores para compartilhar unidades funcionais entre diferentes classes de instruções:
- Detecta as diferenças chaves entre a via de dados para executar cada uma das classes de instruções;


# *Via de Dados*

(Diferenças)

- Diferenças entre a via de dados para executar as instruções tipo R e a via de dados para executar as instruções de acesso a memória:
  - A segunda entrada da ALU ou é um registrador (instrução tipo R) ou o offset sing-extend (instrução de acesso a memória);
  - O valor armazenado dentro do registrador destino ou vem da ALU (instrução tipo R) ou da memória (lw);

# *Via de Dados*

(Uma via de dados única e simples)

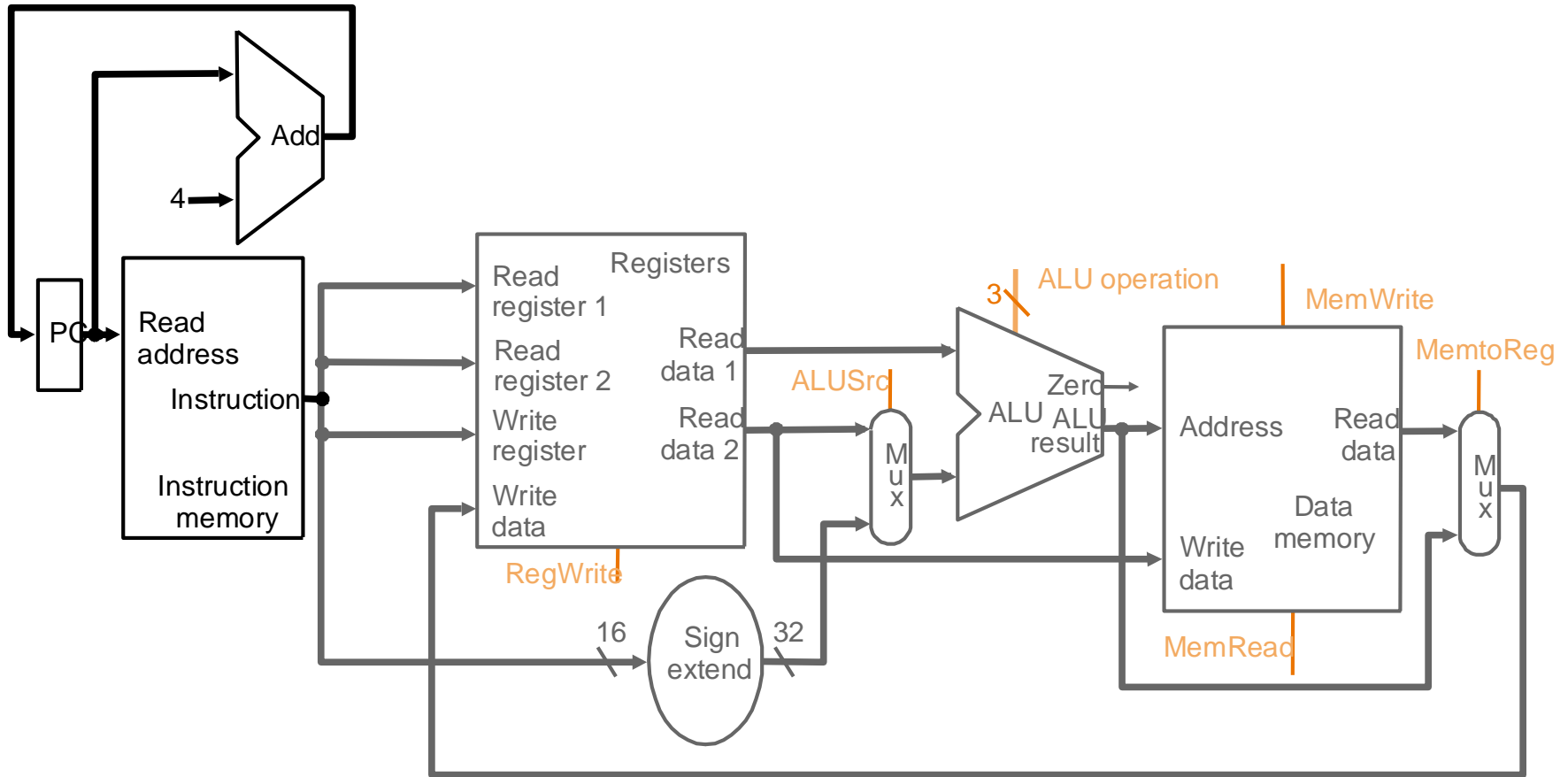




# *Via de Dados*

(Diferenças)

- Diferenças chave entre a via de dados para executar a instrução beq e a via de dados para executar a busca de instruções e incrementar o PC:
  - O novo valor de PC ou é o valor calculado pelo somador de  $PC + 4$  ou o valor calculado por outro somador que executa a operação  $PC + 4 + \text{endereço} * 4$ ;

# *Via de Dados*

(Via de dados única e simples)

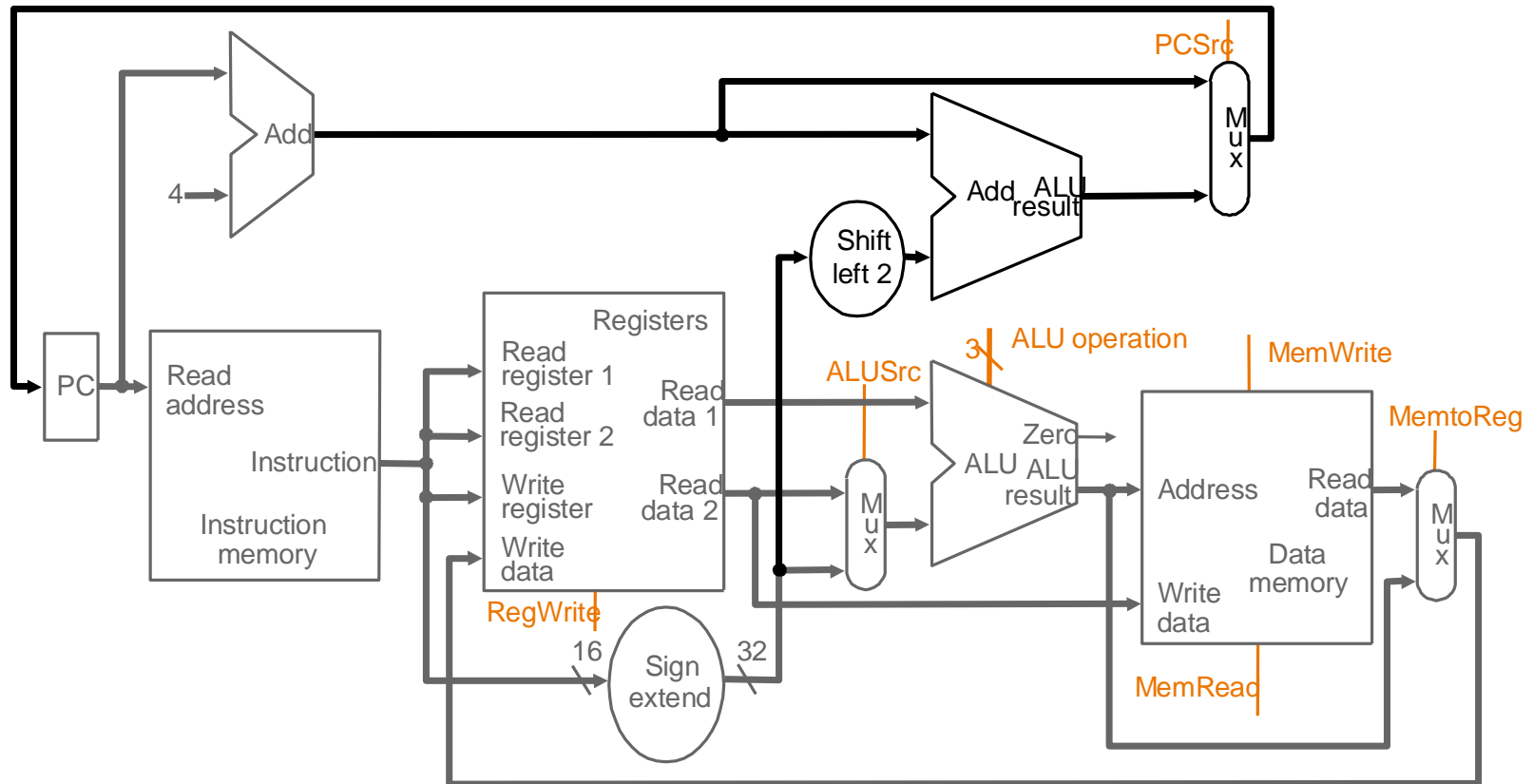

# *Unidade de Controle*


(sinais de controle da ALU)

sinais de controle	operação
000	AND
001	OR
010	add
110	sub
111	set on less than

instruction	ALUOp	função	ação da ALU
lw e sw	00	xxxxxx	add (010)
beq	01	xxxxxx	sub (110)
R-type	10	100000(32)	add (010)
R-type	10	100010(34)	sub (110)
R-type	10	100100(36)	and (000)
R-type	10	100101(37)	or (001)
R-Type	10	101010(42)	set on less than (111)


# *Unidade de Controle*

(unidade de controle da ALU)

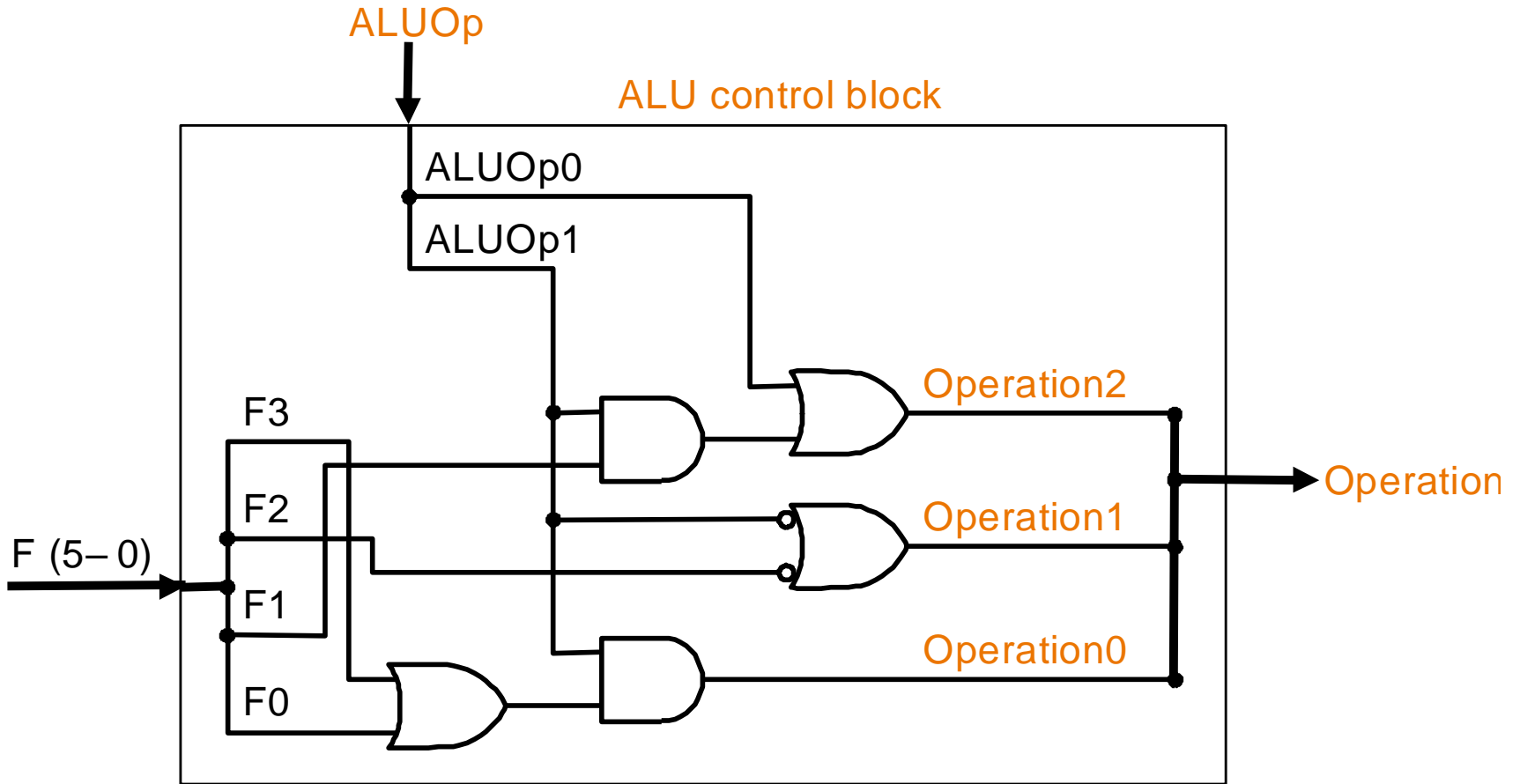
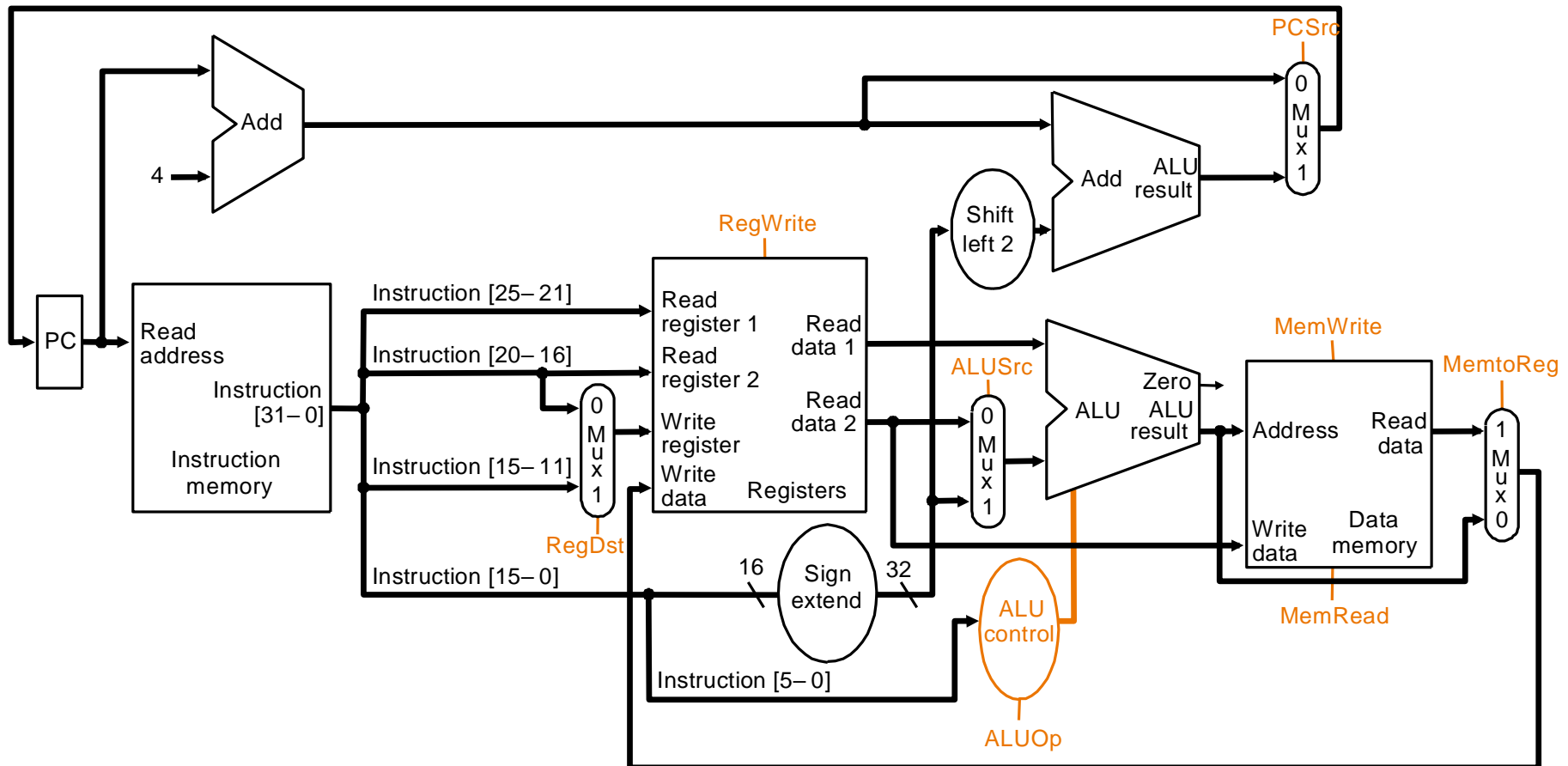
# *Unidade de Controle*

(via de dados simples com a unidade de controle da ALU e os sinais de controle necessários)




# *Unidade de Controle*

(papel de cada sinal de controle da via de dados)

Nome do sinal	Efeito qdo <i>deasserted</i> (0)	Efeito qdo <i>asserted</i> (1)
RegDst	O n° do reg. dest. p/ a escrita vem do campo rt (bits 20-16)	O n° do reg. dest. p/ a escrita vem do campo rd (bits 15-11)
RegWrite	None	O dado de entrada do <i>write data</i> é escrito no <i>write register</i>
ALUSrc	O seg. operando da ALU vem da seg. saída do <i>register file</i>	O seg. operando da ALU é o <i>sign-extended</i> , 16 bit de mais baixa ordem da instrução
MemRead	None	O conteúdo do endereço da memória é colocado no <i>read data</i>
MemWrite	None	O conteúdo do endereço da memória é substituído pelo valor do <i>write data</i>
MemtoReg	O valor que será escrito no <i>write register</i> vem da ALU	O valor que será escrito no <i>write register</i> vem da memória
PCSrc	O PC é substituído pela saída do <i>adder</i> que calcula o valor de PC+4	O PC é substituído pela saída do <i>adder</i> que calcula o valor do endereço de desvio
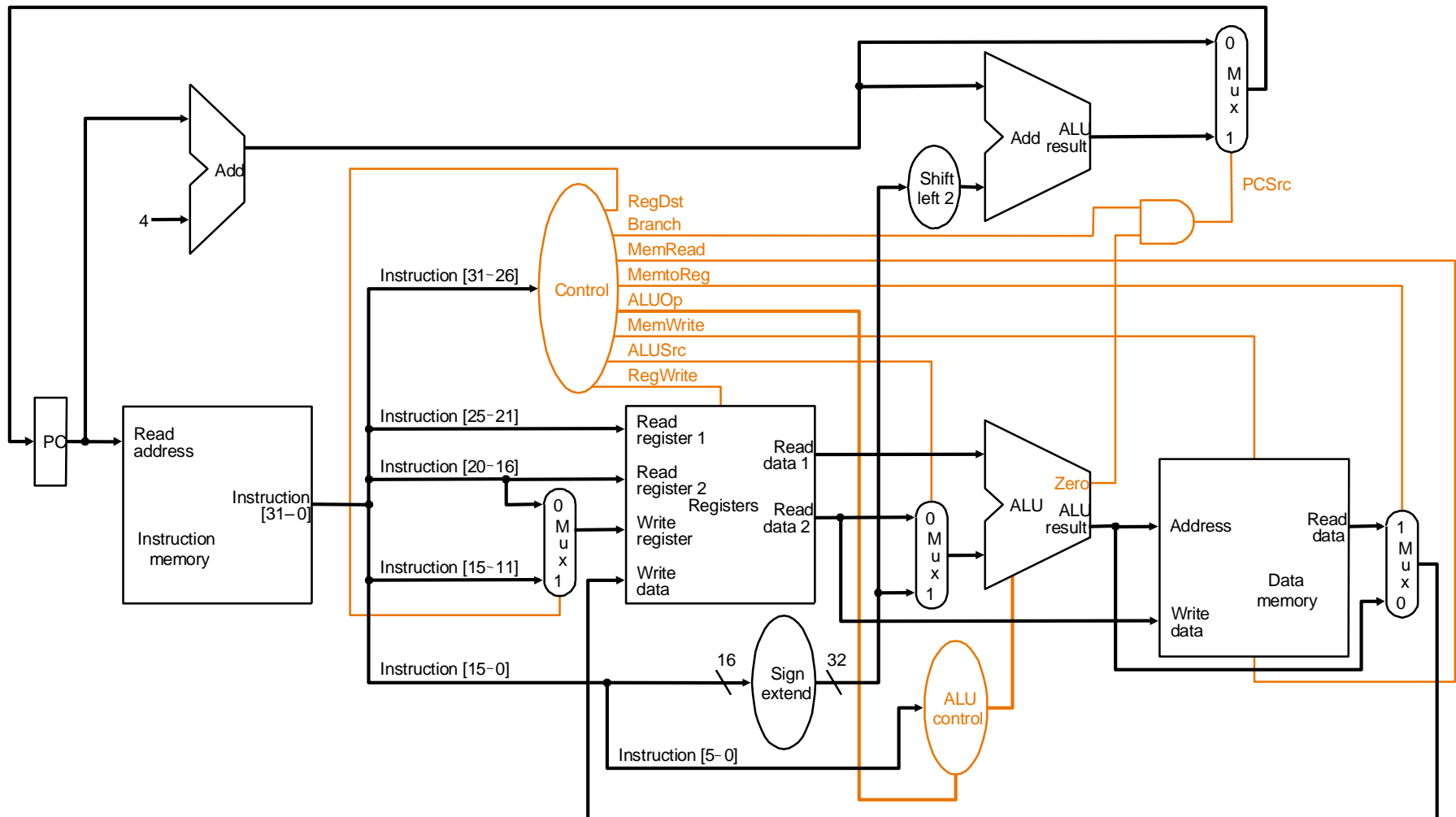
# *Unidade de Controle*

(via de dados simples com a unidade de controle principal)



# *Unidade de Controle*

(linhas de controle determinadas pelo *opcode* da instrução)

Instruction	RegDst	ALU Src	Mem- toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R_format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1



# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de uma soma)


add \$t1, \$t2, \$t3

➔ Busca a instrução da memória e incrementa o PC;

- Dois registradores, \$t2, \$t3, são lidos do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores dos sinais de controles;
- A ALU, utiliza o valor do campo *funct* para selecionar sua função, faz uma operação com os dados lidos do *register file*;
- O resultado da ALU é escrito no *register file*, usando os bits 15 –11 para selecionar o registrador destino.
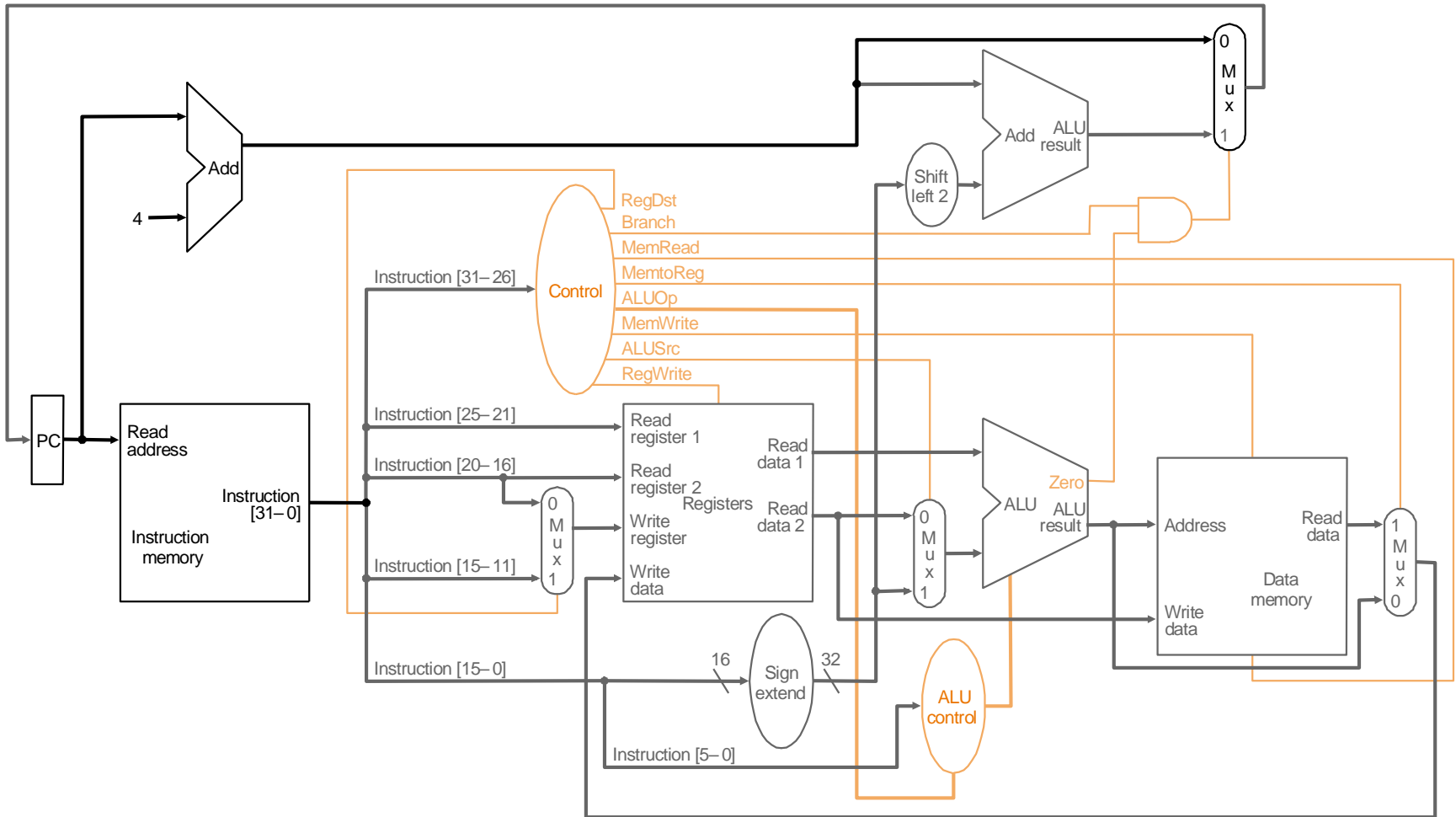
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de uma soma, 1º passo)



# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de uma soma)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;


➔ Dois registradores, \$t2, \$t3, são lidos do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores dos sinais de controles;

- A ALU, utilizando o valor do campo *funct* para selecionar sua função, faz uma operação com os dados lidos do *register file*;

- O resultado da ALU é escrito no *register file*, usando os bits 15 – 11 para selecionar o registrador destino.
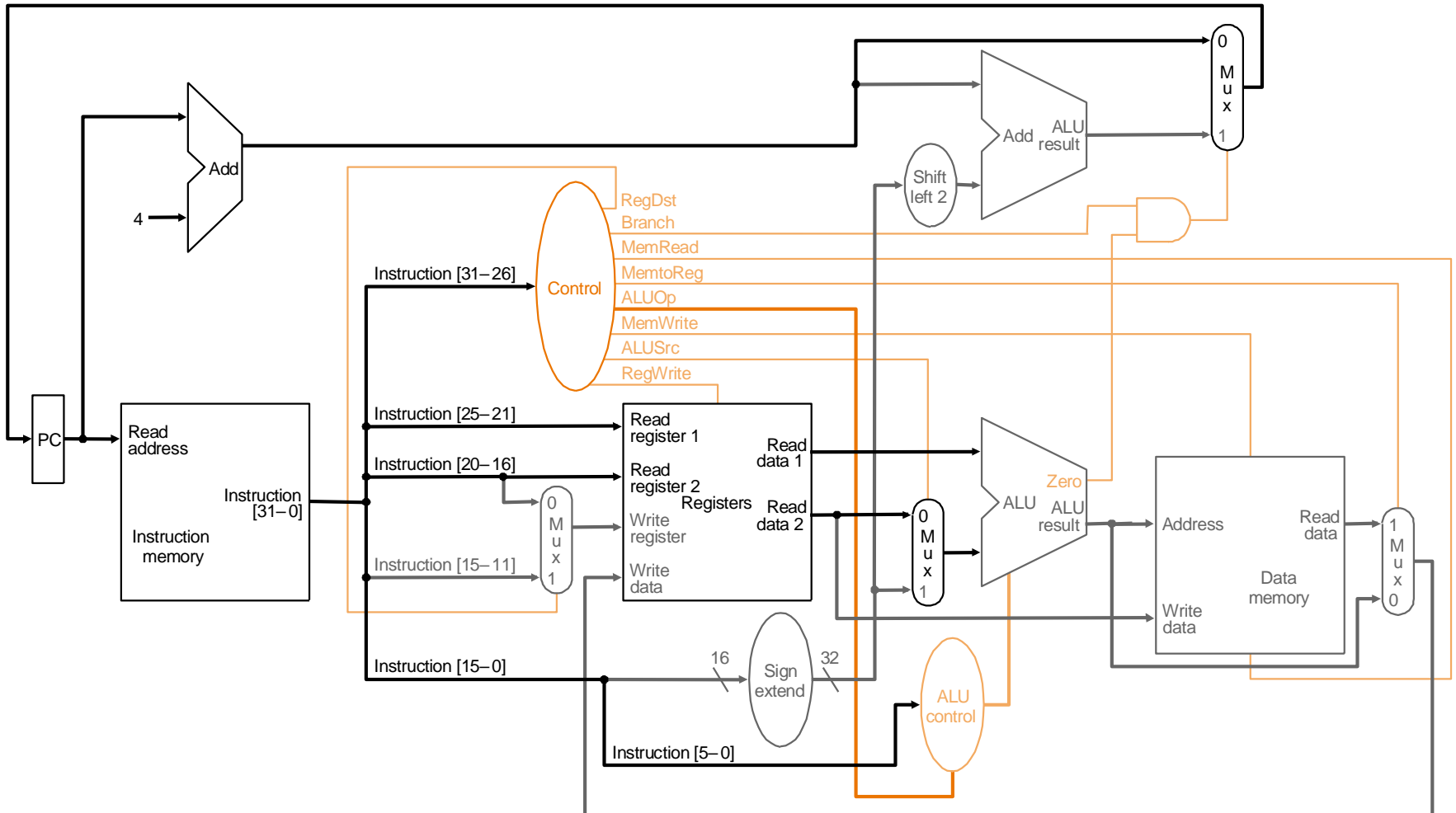
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de uma soma, 2º passo)




# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de uma soma)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
- Dois registradores, \$t2, \$t3, são lidos do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores dos sinais de controles;
- ➔ A ALU, utiliza o valor do campo *funct* para selecionar sua função, faz uma operação com os dados lidos do *register file*;
- O resultado da ALU é escrito no *register file*, usando os bits 15 – 11 para selecionar o registrador destino.
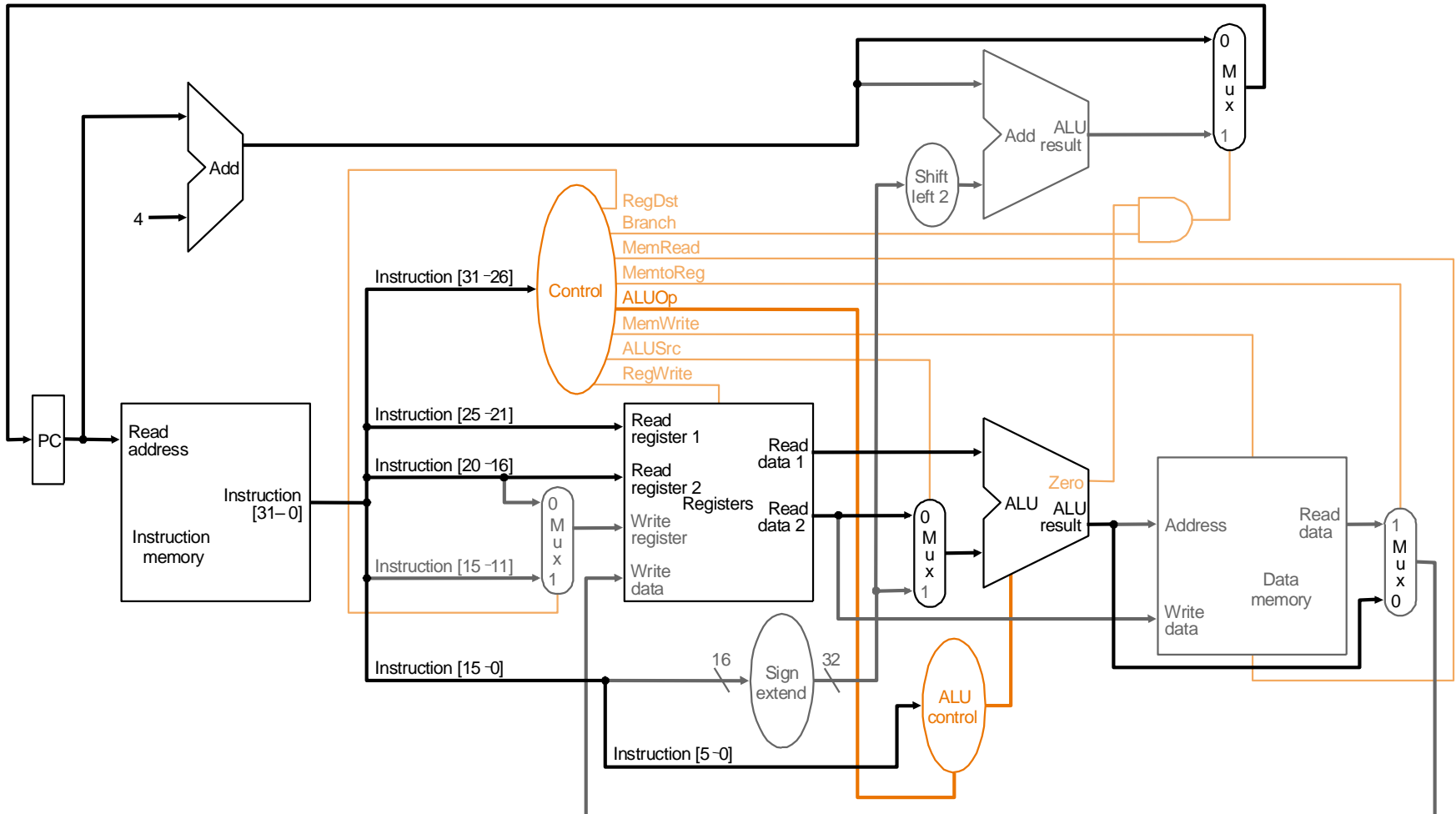
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de uma soma, 3º passo)




# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de uma soma)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
  - Dois registradores, \$t2, \$t3, são lidos do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores dos sinais de controles;
  - A ALU, utiliza o valor do campo *funct* para selecionar sua função, faz uma operação com os dados lidos do *register file*;
- ➔ O resultado da ALU é escrito no *register file*, usando os bits 15 – 11 para selecionar o registrador destino.
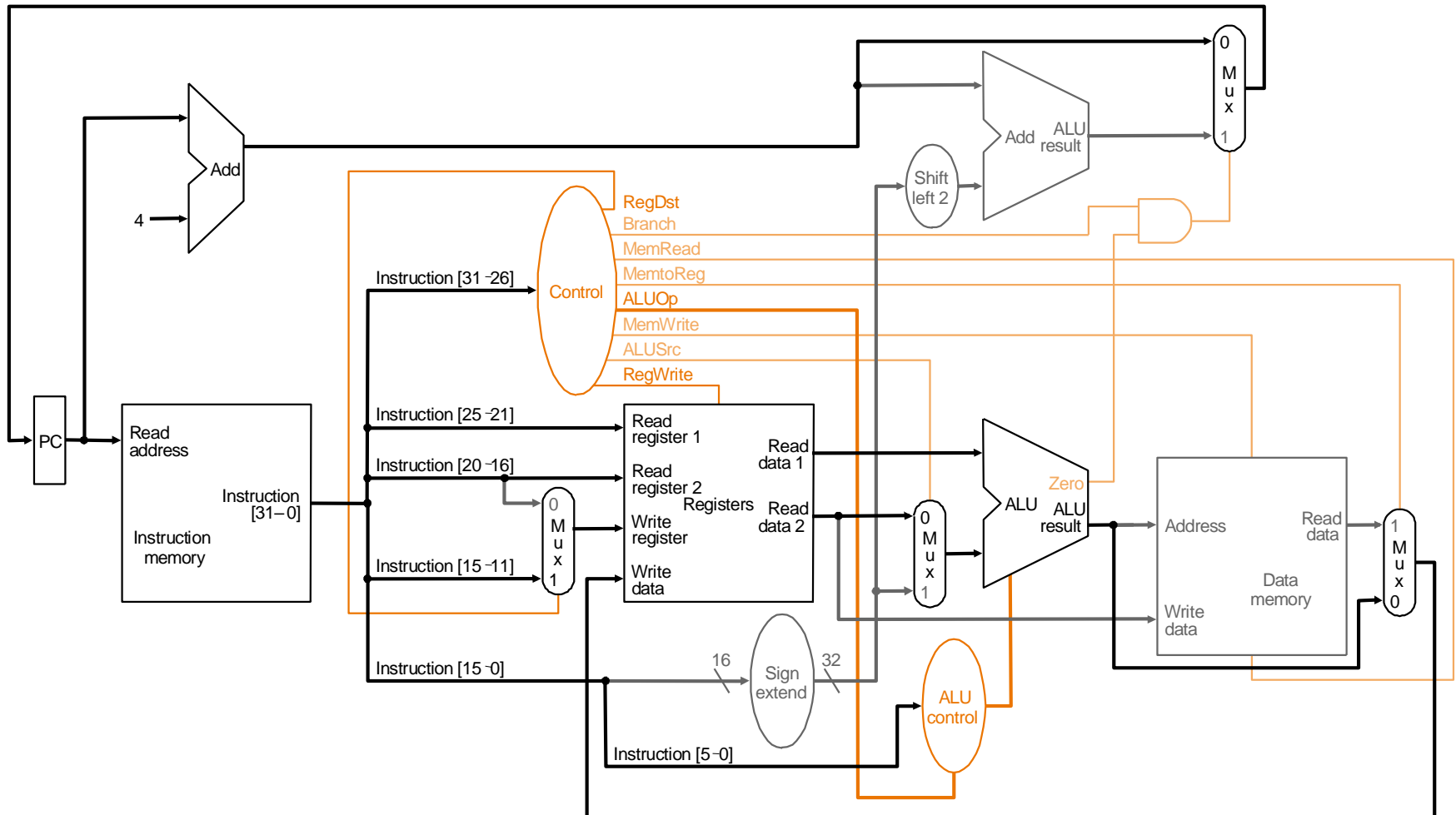
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de uma soma, 4º passo)





# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um lw)


lw \$t1, offset(\$t2)

➔ Busca a instrução da memória e incrementa o PC;

- Um registrador (\$t2) é lido do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores dos sinais de controles;
- A ALU, realiza a soma do valor lido do *register file* com os 16 bits do offset;
- O resultado da soma realizada pela ALU é usada como o endereço da memória de dados;
- O valor lido da memória é escrito dentro de *register file*; o registrador destino é dado pelos bits 20-16 da instrução (\$t1).
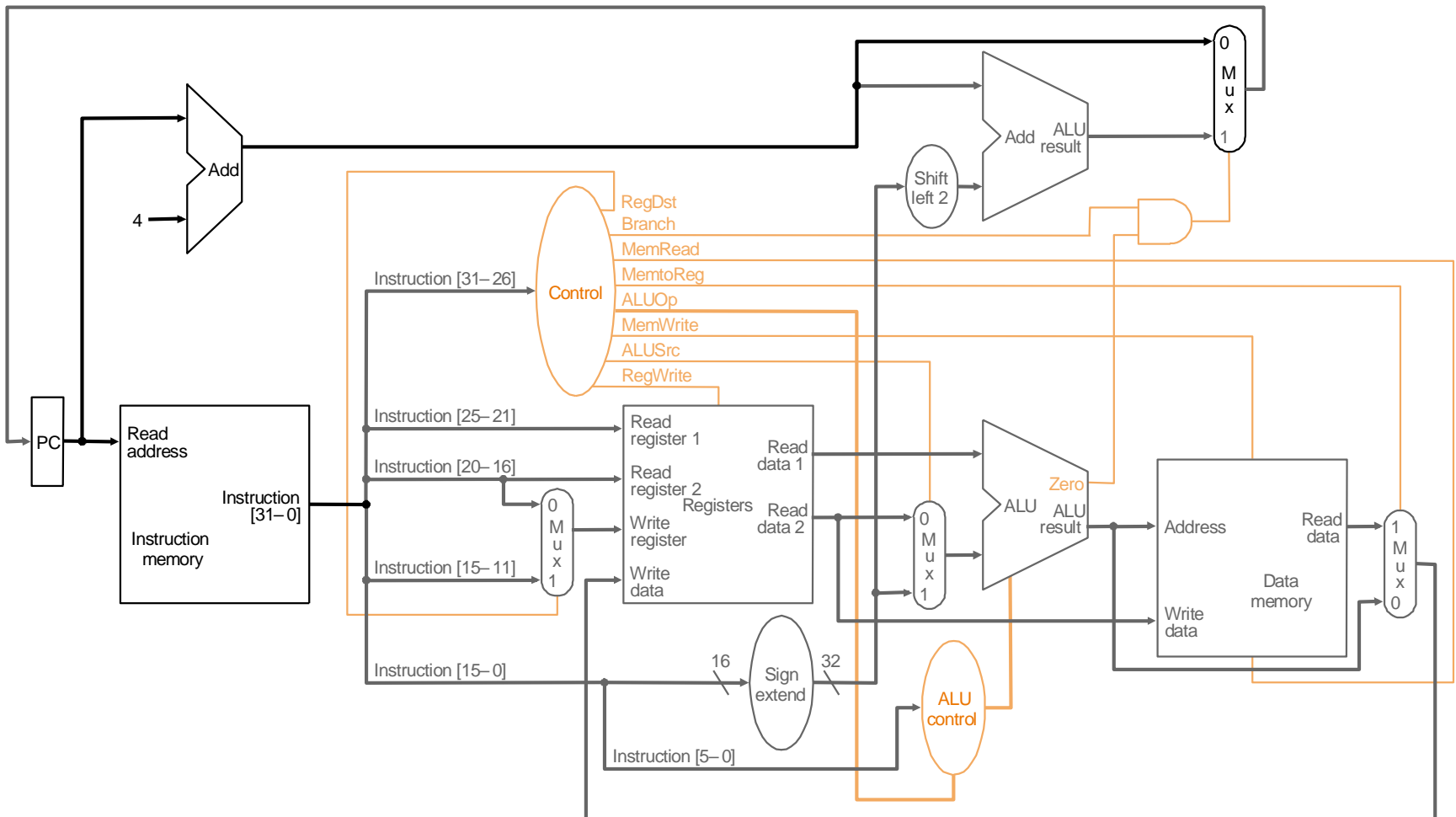
# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um lw, 1<sup>o</sup> passo)




# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um lw)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
- ➔ Um registrador (\$t2) é lido do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores das linhas de controles;
- A ALU, realiza a soma do valor lido do *register file* com os 16 bits do offset;
- A resultado da soma realizada pela ALU é usada como o endereço da memória de dados;
- O valor lido da memória é escrito dentro de *register file*; o registrador destino é dado pelos bits 20-16 da instrução (\$t1).
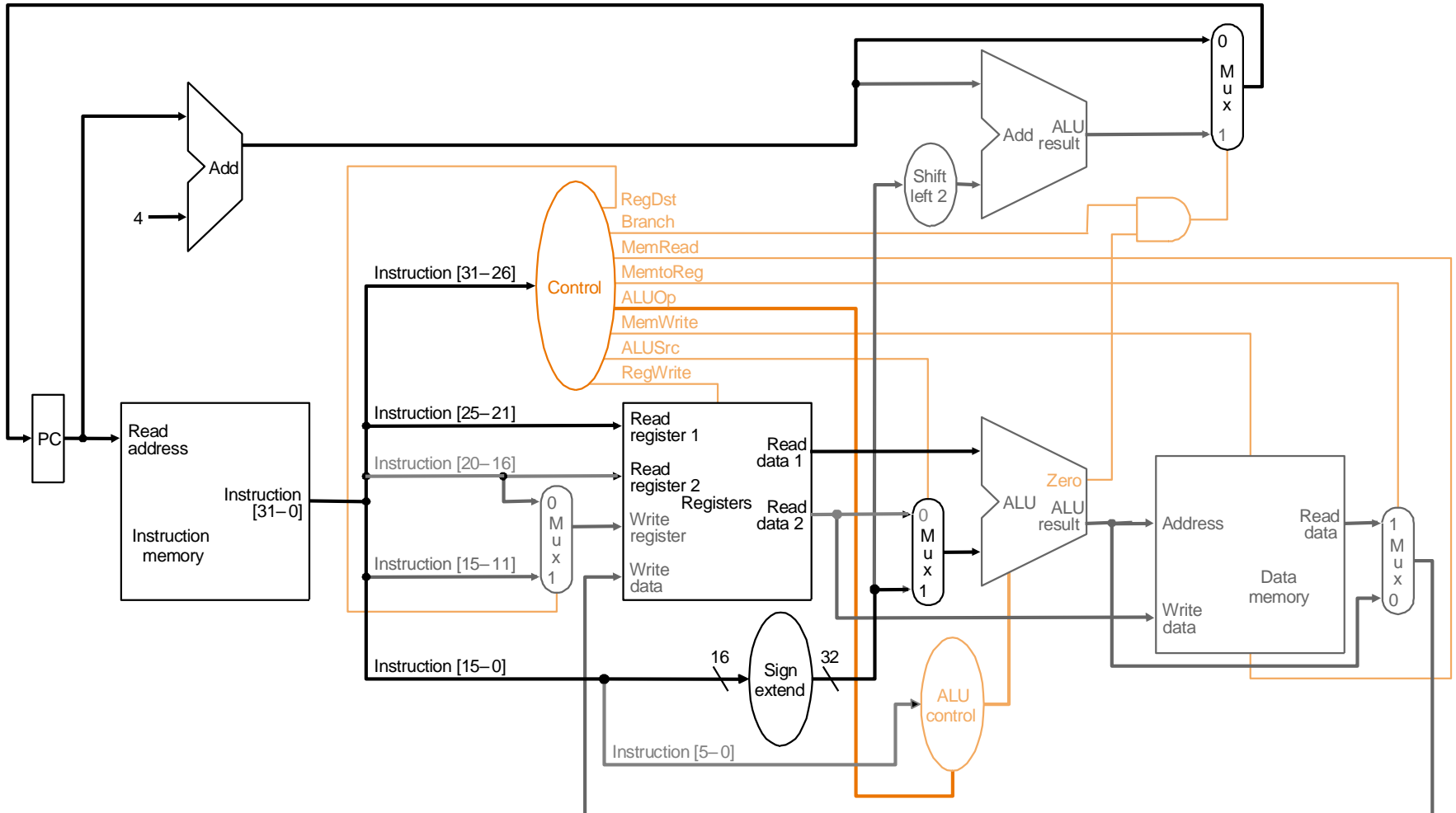
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um lw, 2º passo)




# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um lw)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
- Um registrador (\$t2) é lido do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores das linhas de controles;
- ➔ A ALU, realiza a soma do valor lido do *register file* com os 16 bits do offset;
- A resultado da soma realizada pela ALU é usada como o endereço da memória de dados;
- O valor lido da memória é escrito dentro de *register file*; o registrador destino é dado pelos bits 20-16 da instrução (\$t1).
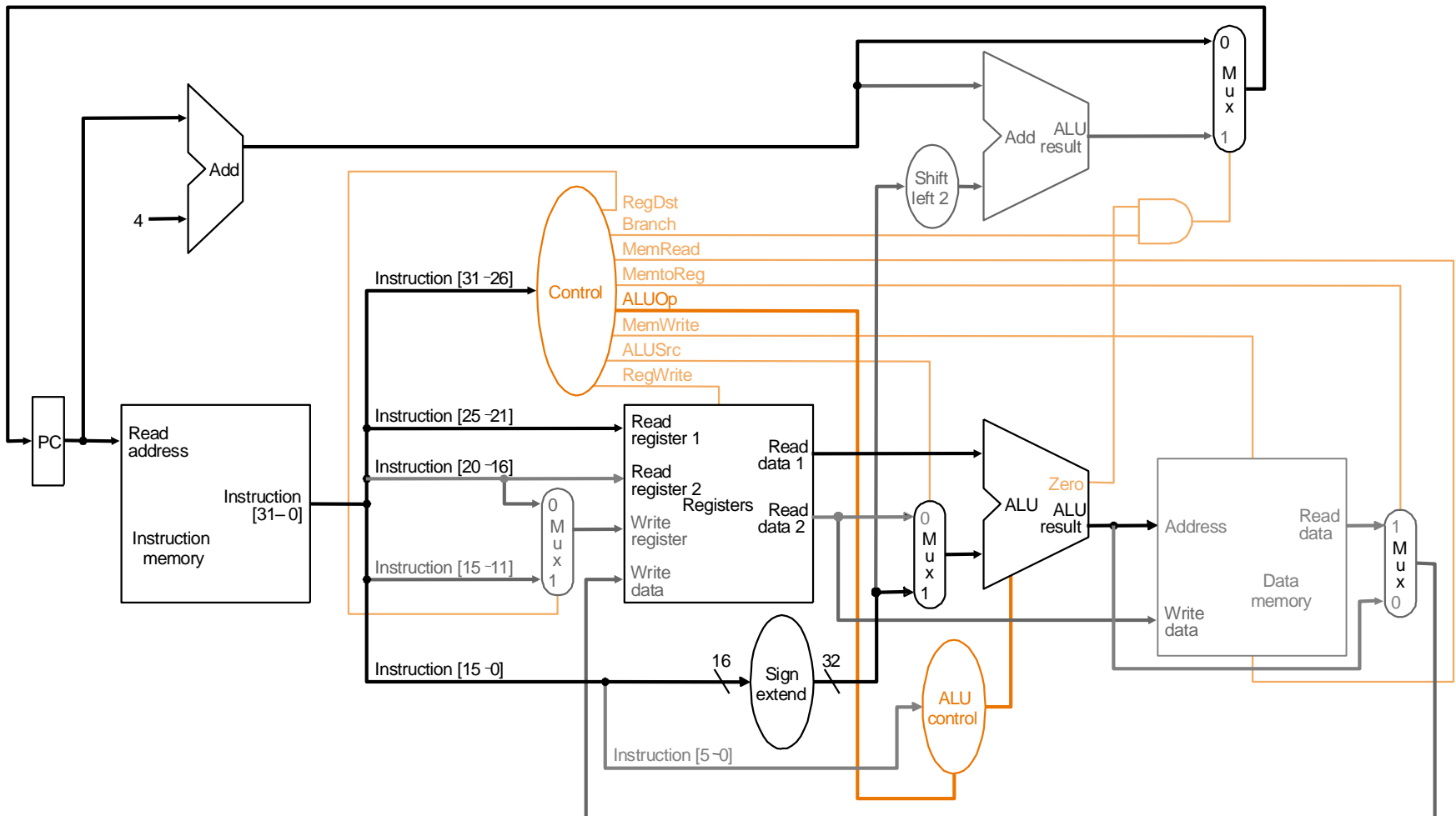
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um lw, 3º passo)



# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um lw)


- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
- Um registrador (\$t2) é lido do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores das linhas de controles;
- A ALU, realiza a soma do valor lido do *register file* com os 16 bits do offset;

➔ A resultado da soma realizada pela ALU é usada como o endereço da memória de dados;

- O valor lido da memória é escrito dentro de *register file*; o registrador destino é dado pelos bits 20-16 da instrução (\$t1).
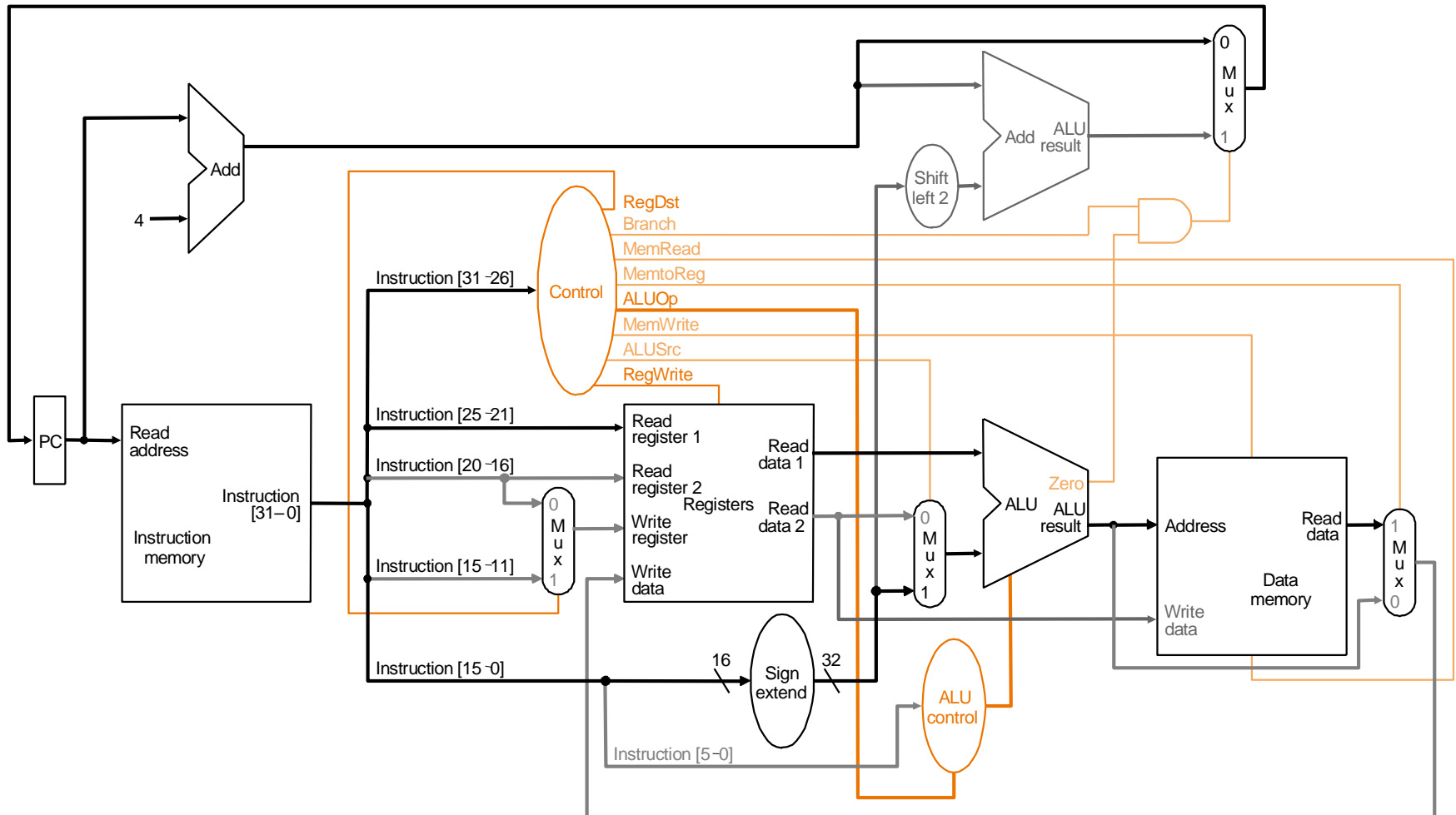
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um lw, 4º passo)






# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um lw)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
  - Um registrador (\$t2) é lido do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores das linhas de controles;
  - A ALU, realiza a soma do valor lido do *register file* com os 16 bits do offset;
  - A resultado da soma realizada pela ALU é usada como o endereço da memória de dados;
- ➔ O valor lido da memória é escrito dentro de *register file*; o registrador destino é dado pelos bits 20-16 da instrução (\$t1).
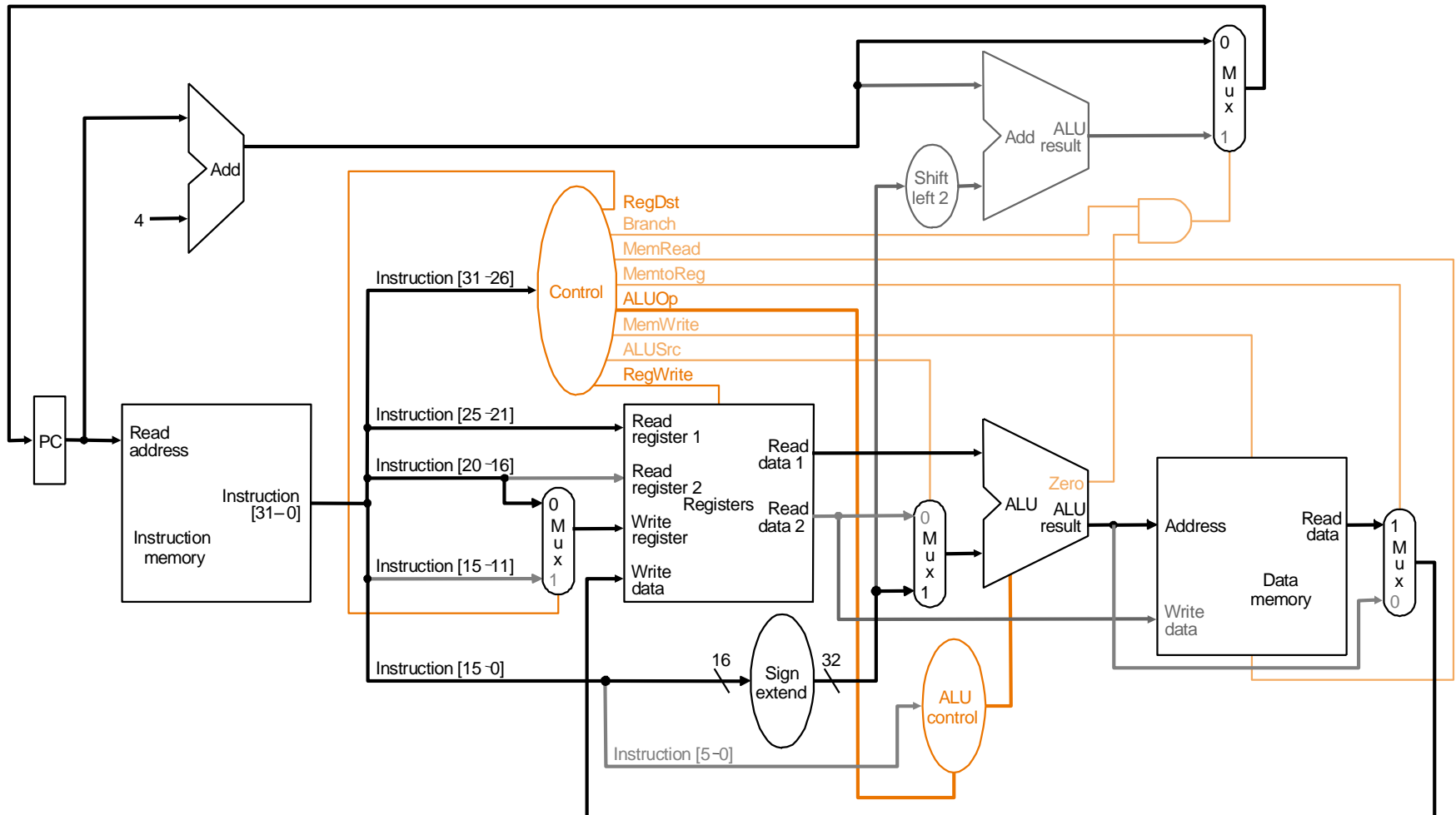
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um lw, 5º passo)



# *Unidade de Controle*

Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um beq)

beq \$t1, \$t2, offset


- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
- Dois registradores, \$t1, \$t2, são lidos do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores das linhas de controles;

➔ A ALU faz uma operação de subtração com os dados lidos do *register file* e o valor de PC+4 é somado aos 16 bits de mais baixa ordem com sinal estendido e deslocamento de dois bits para a esquerda (o resultado é o end. de desvio);

- O Zero do resultado da ALU é usado para decidir qual será o novo valor de PC (PC+ 4 ou endereço de desvio).
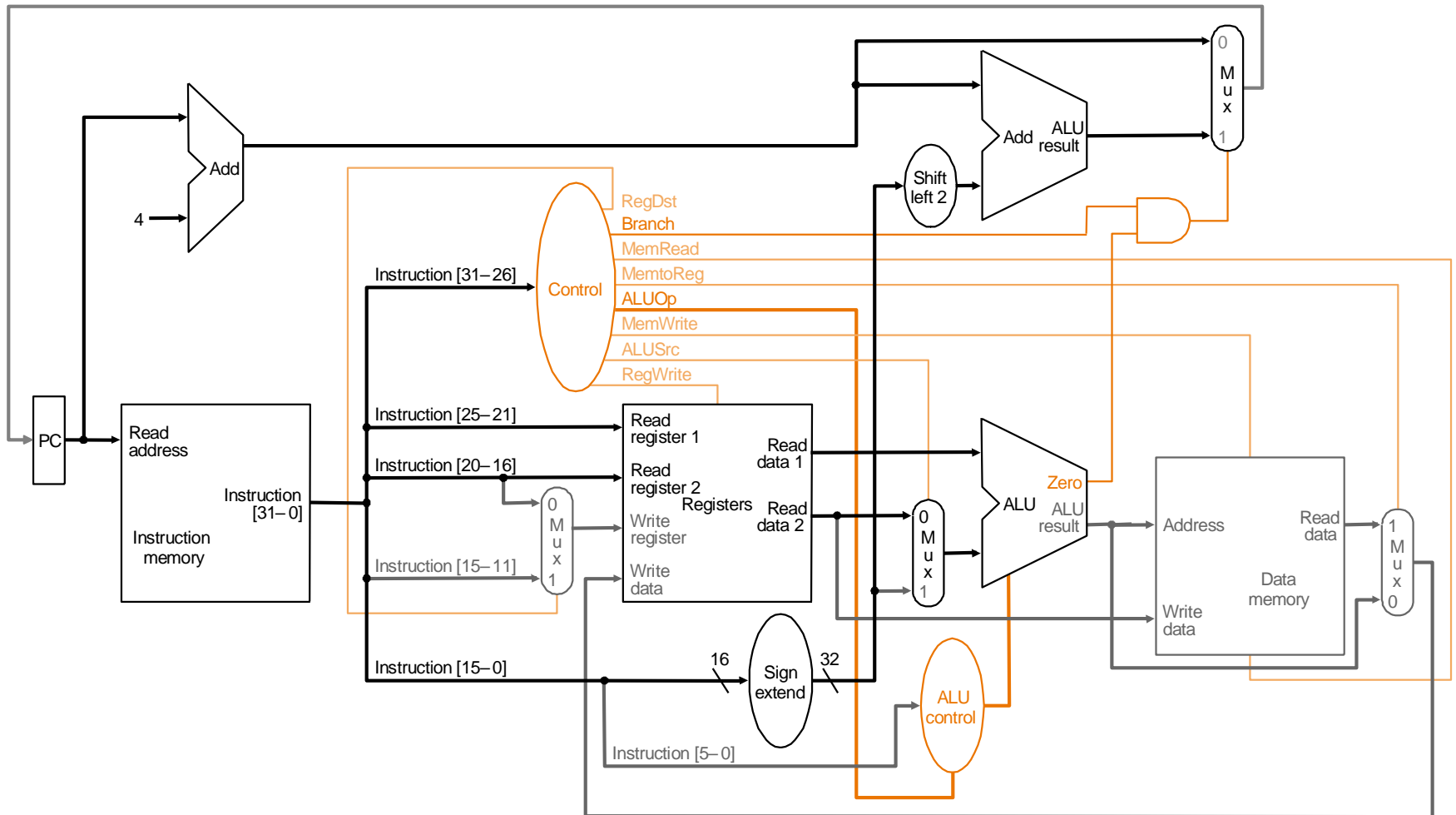
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um beq, 3º passo)



# *Unidade de Controle*


Execução de Operações na Via de Dados  
(passos para a execução de um beq)

- Busca a instrução da memória e incrementa o PC;
- Dois registradores, \$t1, \$t2, são lidos do *register file* e a unidade de controle principal calcula os valores das linhas de controles;
- A ALU faz uma operação de subtração com os dados lidos do *register file* e o valor de PC+4 é somado aos 16 bits de mais baixa ordem com sinal estendido e deslocamento de dois bits para a esquerda (o resultado é o end. de desvio);

➔ O Zero do resultado da ALU é usado para decidir qual será o novo valor de PC (PC+ 4 ou endereço de desvio).
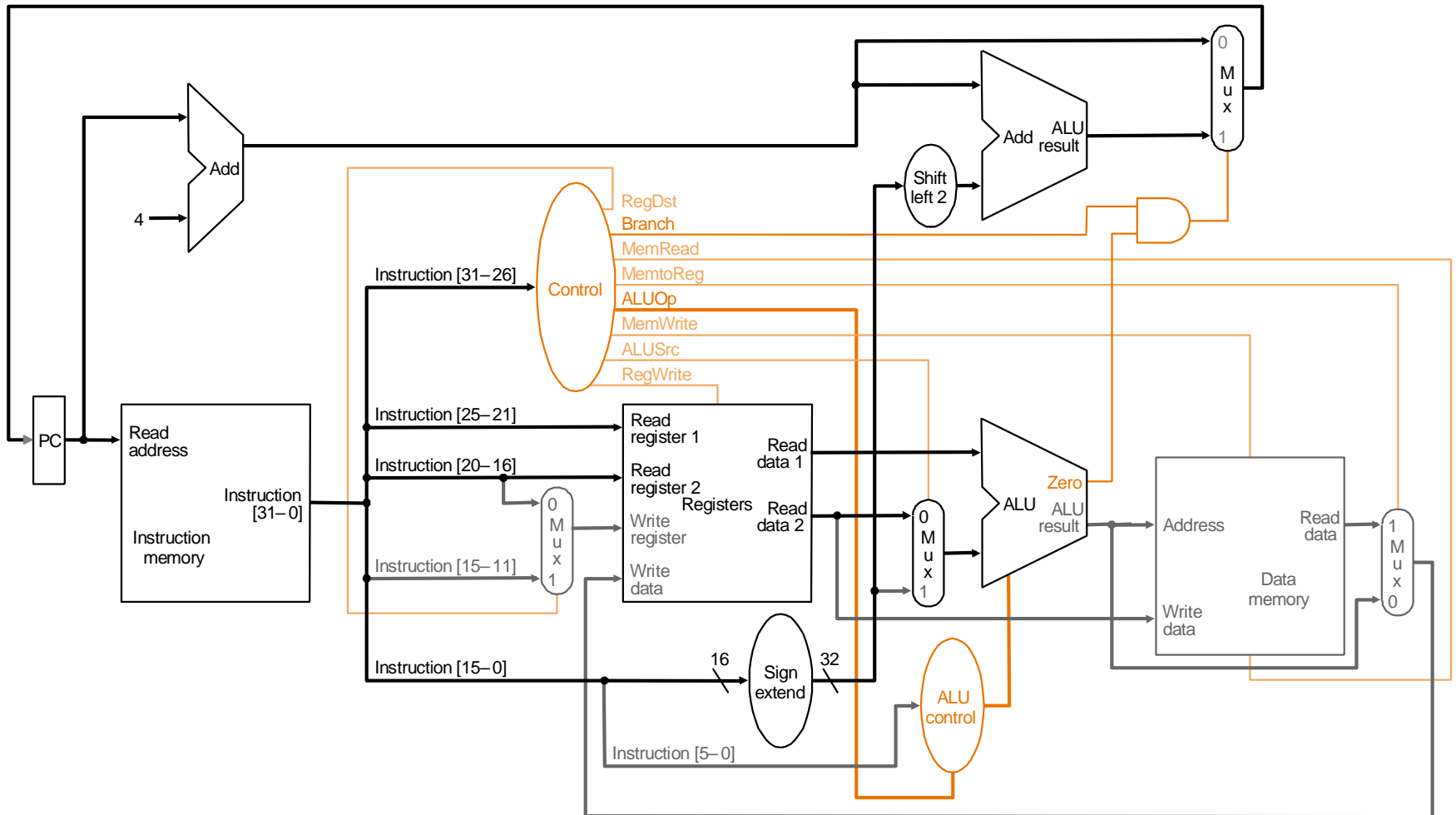
# Unidade de Controle

Execução de Operações na Via de Dados  
(execução de um beq, 4º passo)



# *Unidade de Controle*


(função da unidade de controle)

Input or Output	Signal name	R-format	Lw	Sw	Beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Output	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

# *Unidade de Controle*

(implementação da via de dados)

Inputs

 

R-format

lw

sw

beq

Outputs

RegDst

ALUSrc

MemtoReg

RegWrite


MemRead

MemWrite

Branch

ALUOp1


ALUOp0

 


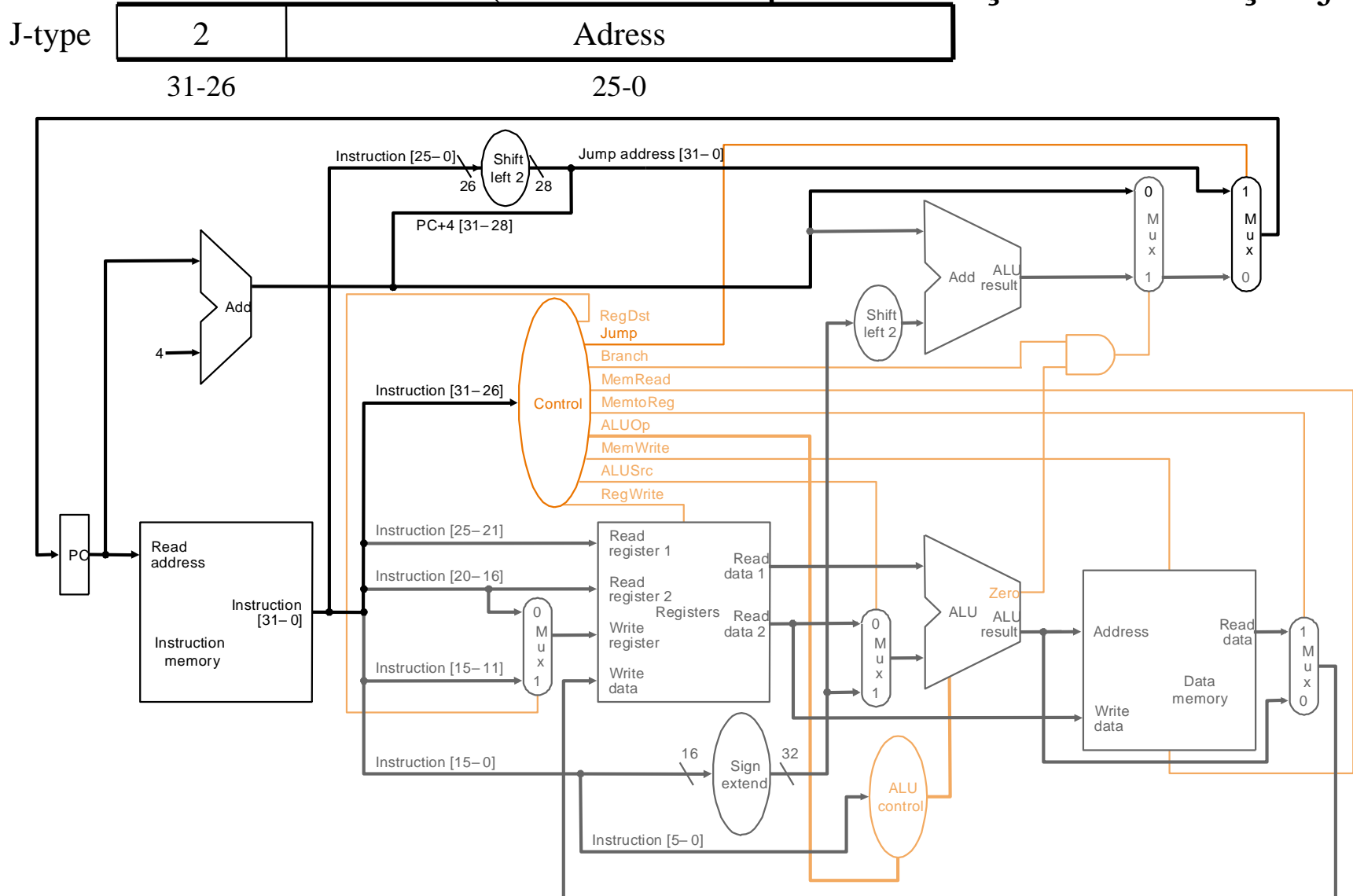
# Unidade de Controle

(via de dados para execução da instrução jump)



*Porque a implementação em um único ciclo de clock é inviável?*

# *Lista de Exercícios*